

Taller Proyectos 1. Datalogger

USB-Power
PCB0-Power-USB

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás


REV: 2

Uva


31/10/2024

10:24:57



1/9

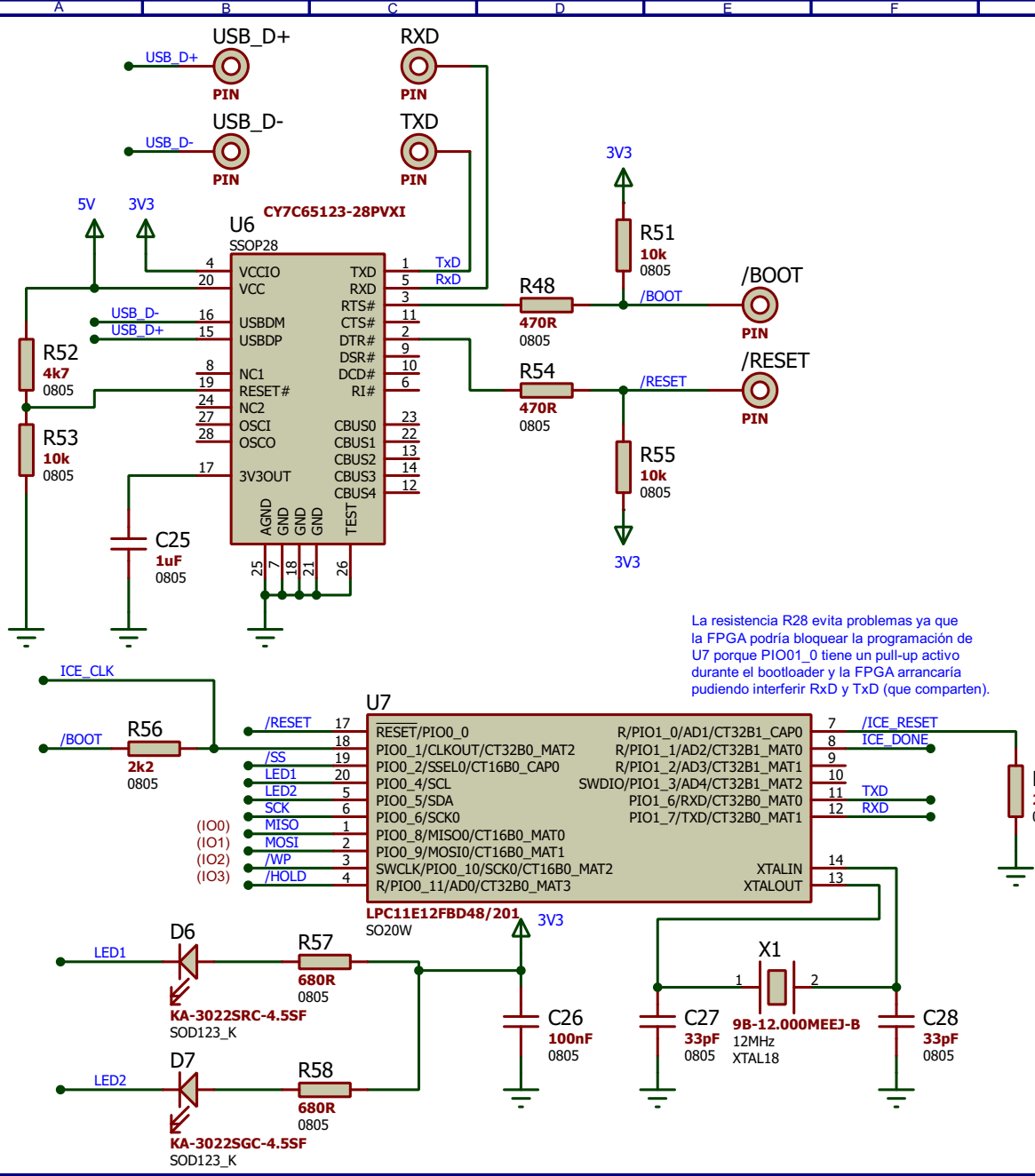

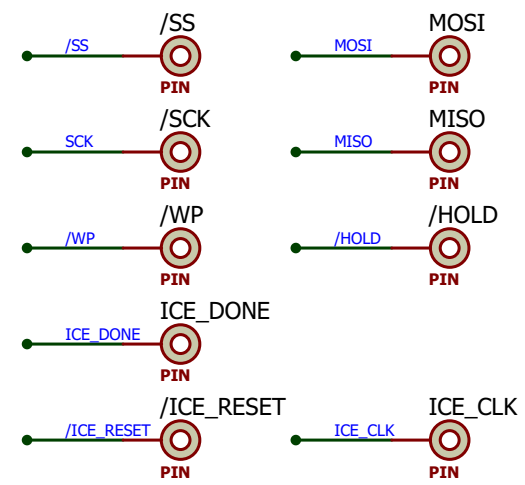La resistencia R28 evita problemas ya que la FPGA podría bloquear la programación de U7 porque PIO01_0 tiene un pull-up activo durante el bootloader y la FPGA arrancaría pudiendo interferir RxD y TxD (que comparten).



Taller Proyectos 1. Datalogger		<div>UVa</div> <div>31/10/2024</div> <div>10:24:57</div> <div>2/9</div>
USB-Serial, Microcontroller		
PCB0-Power-USB		
G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás		REV: 2

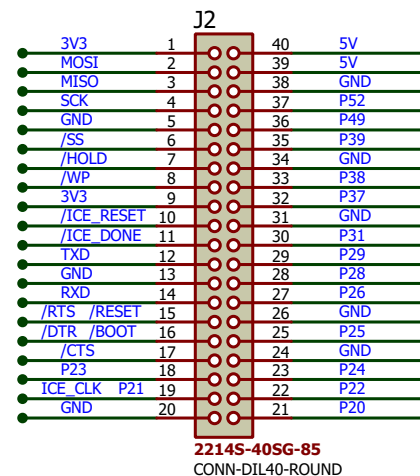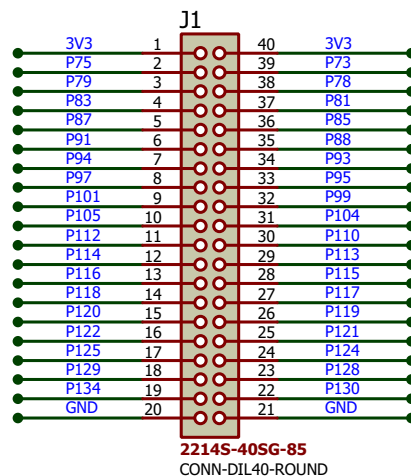

Taller Proyectos 1. Datalogger

Conectores
PCB0-Power-USB

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás







REV: 2

UVa

31/10/2024

10:24:57

3/9

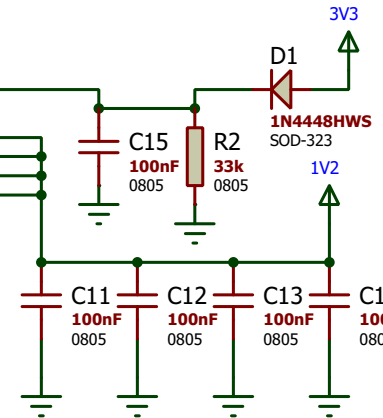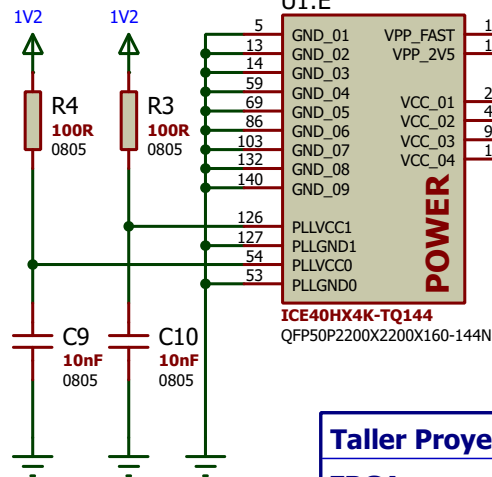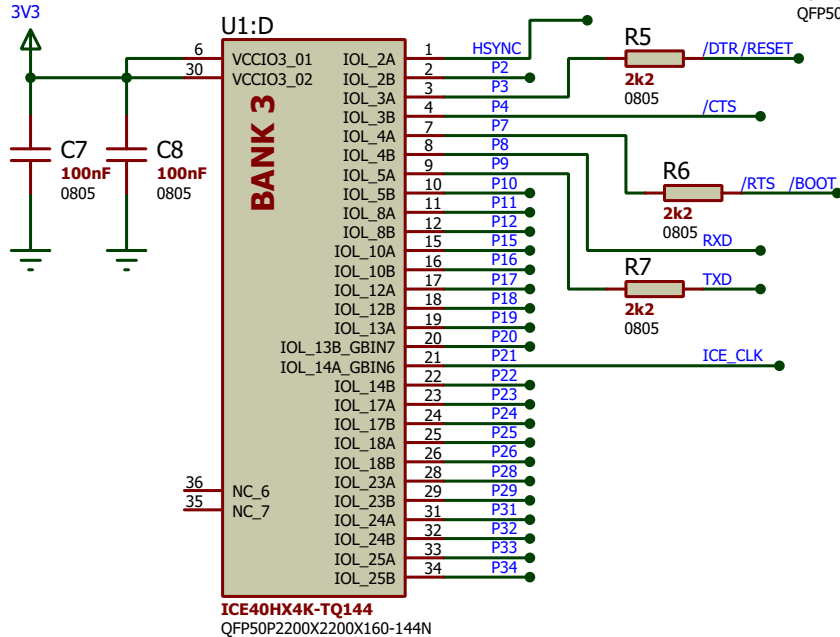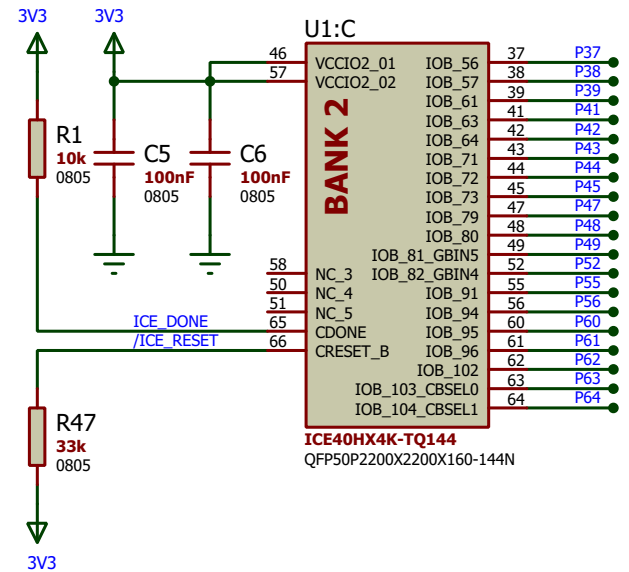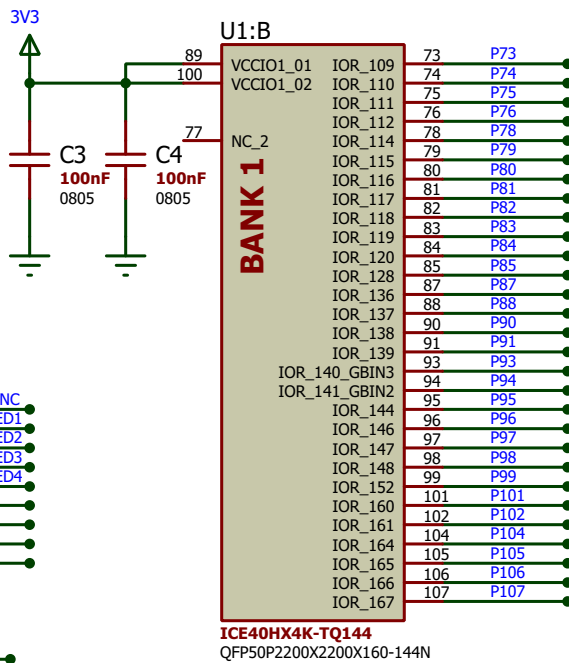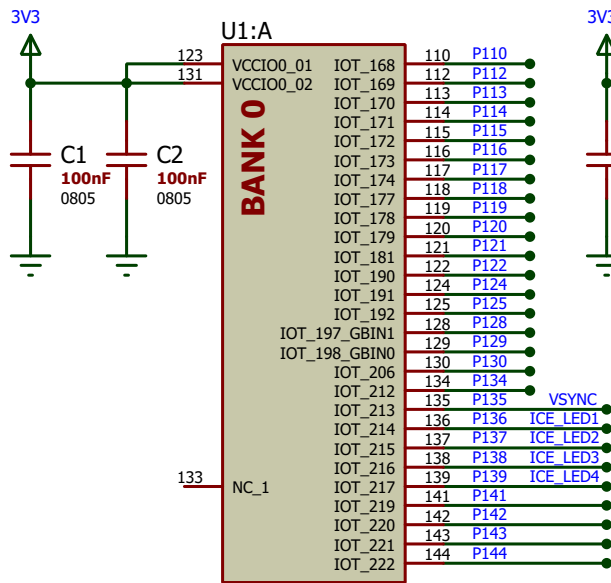

Taller Proyectos 1. Datalogger

FPGA
PCB1-FPGA

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás


REV: 2

Uva

31/10/2024

10:24:57

4/9

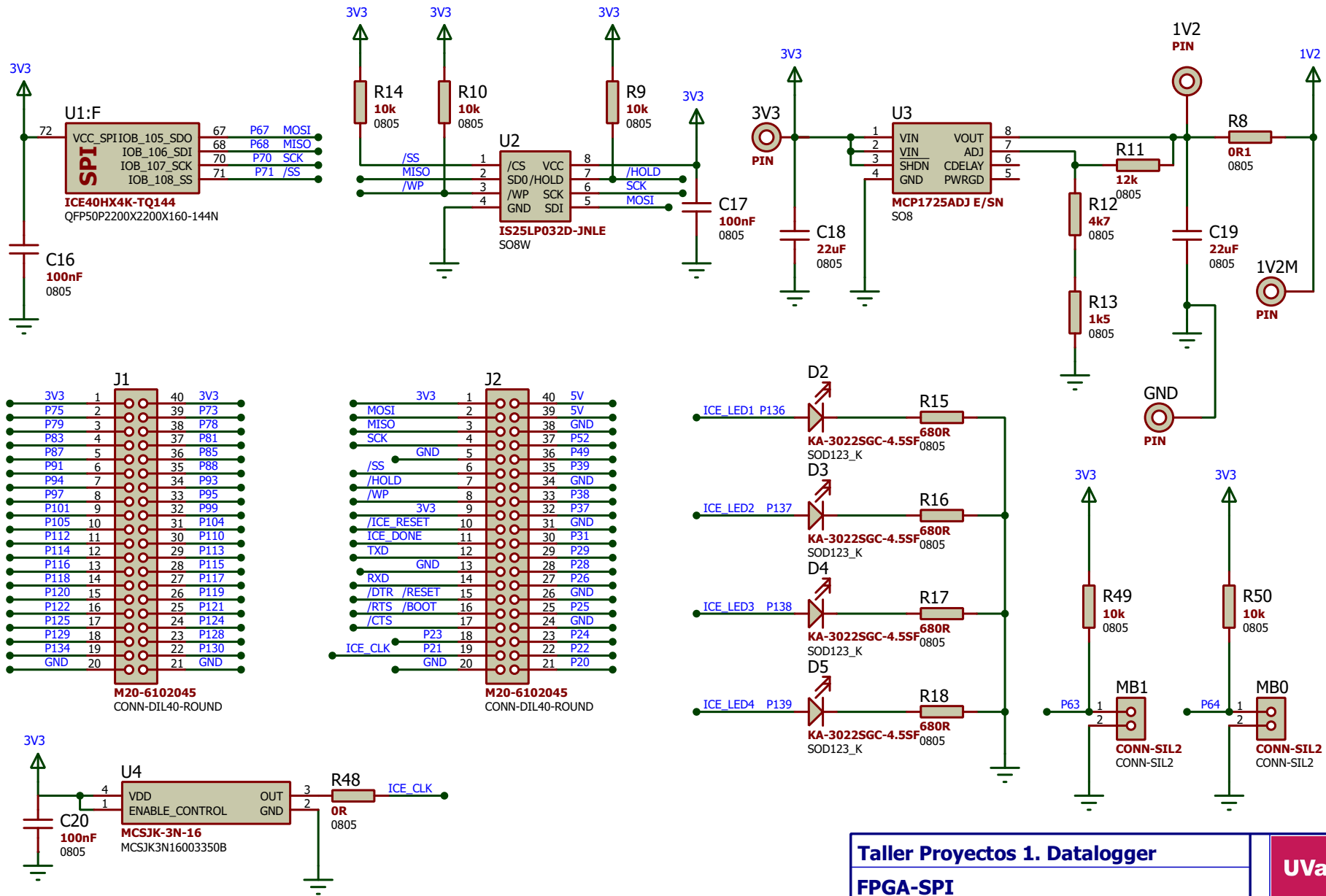

Taller Proyectos 1. Datalogger

FPGA-SPI
PCB1-FPGA

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás





REV: 2

Uva

31/10/2024

10:24:57

5/9

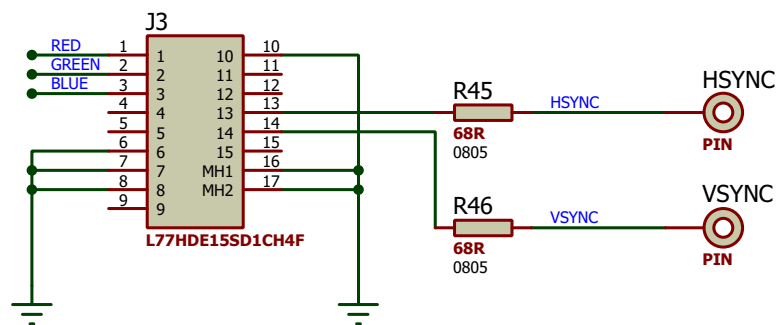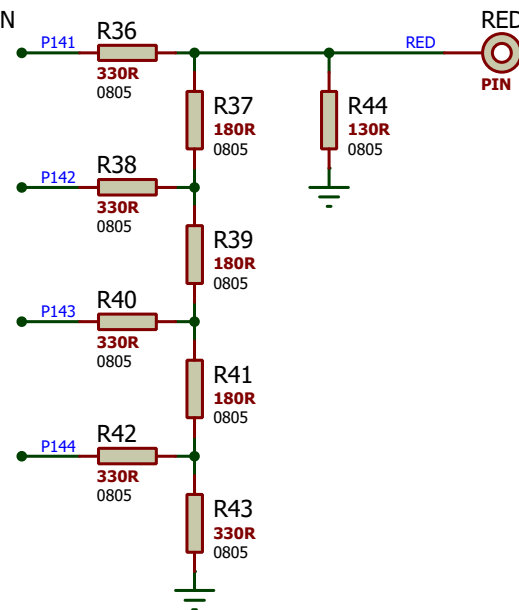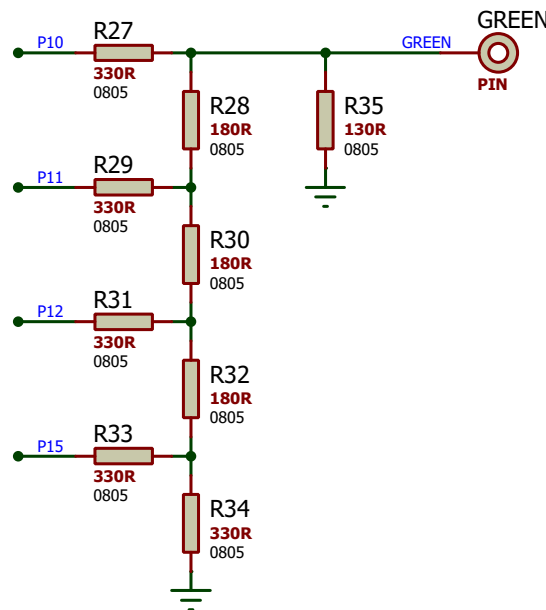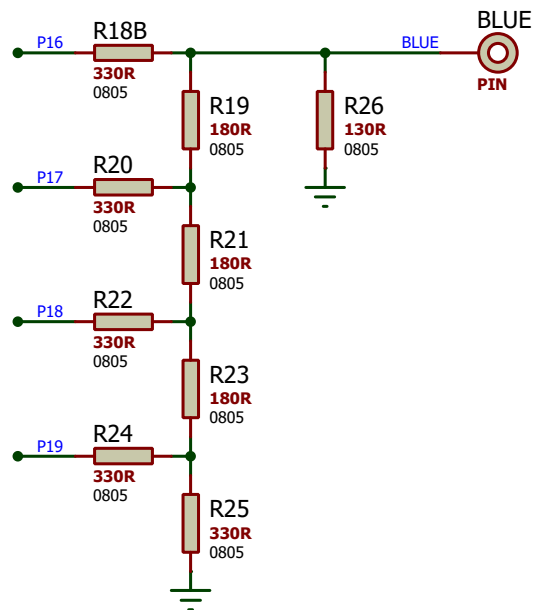

Taller Proyectos 1. Datalogger

FPGA VGA output
PCB1-FPGA

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás


REV: 2

UVa

31/10/2024

10:24:57

6/9

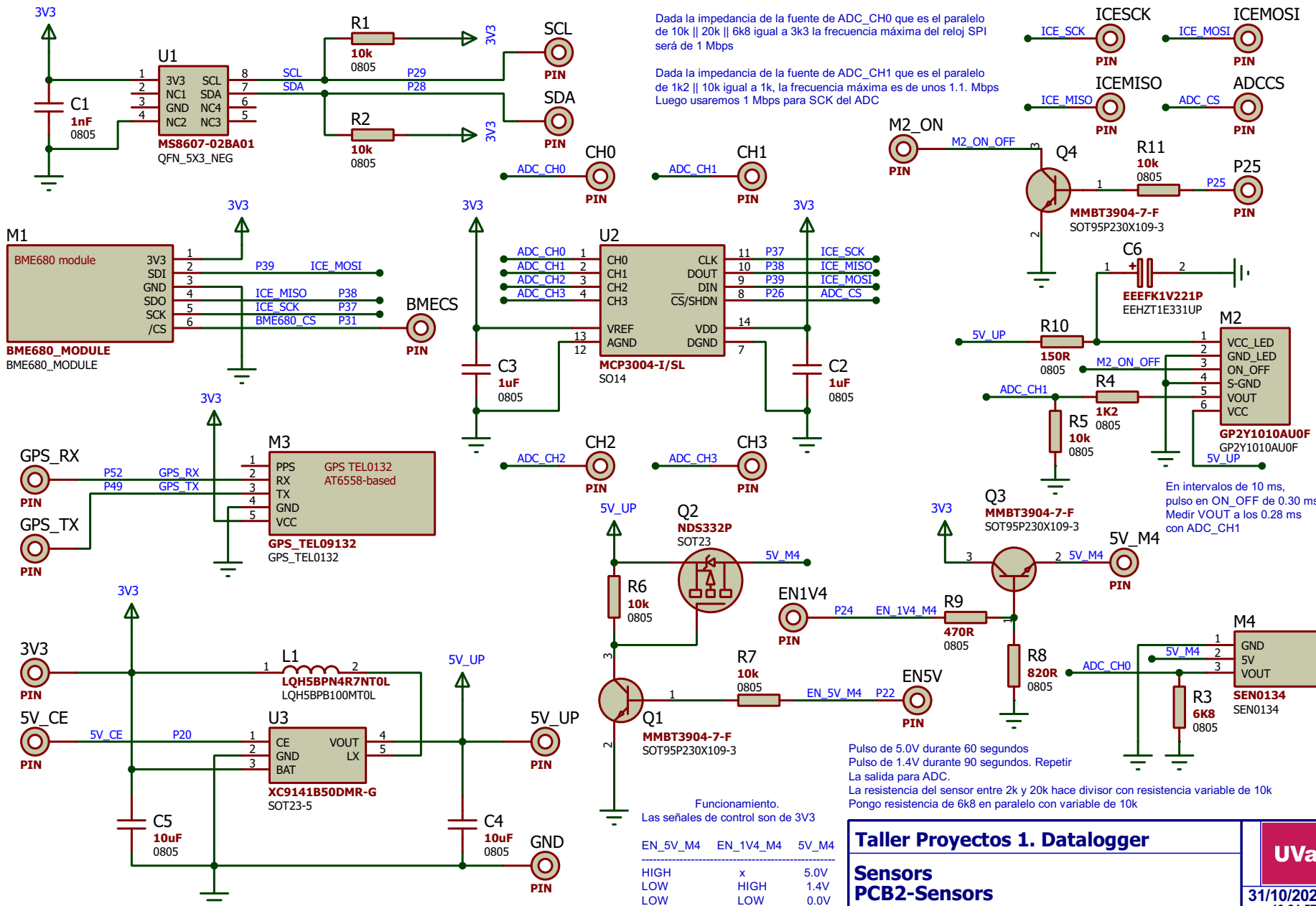

Dada la impedancia de la fuente de ADC_CH0 que es el paralelo de 10k || 20k || 6k8 igual a 3k3 la frecuencia máxima del reloj SPI será de 1 Mbps

Dada la impedancia de la fuente de ADC_CH1 que es el paralelo de 1k2 || 10k igual a 1k, la frecuencia máxima es de unos 1.1. Mbps Luego usaremos 1 Mbps para SCK del ADC

En intervalos de 10 ms, pulso en ON_OFF de 0.30 ms Medir VOUT a los 0.28 ms con ADC_CH1

Pulso de 5.0V durante 60 segundos
Pulso de 1.4V durante 90 segundos. Repetir
La salida para ADC.
La resistencia del sensor entre 2k y 20k hace divisor con resistencia variable de 10k
Pongo resistencia de 6k8 en paralelo con variable de 10k

Funcionamiento.
Las señales de control son de 3V3

	EN_5V_M4	EN_1V4_M4	5V_M4
HIGH	x	HIGH	5.0V
LOW	x	LOW	1.4V
LOW		LOW	0.0V

Taller Proyectos 1. Datalogger

Sensors PCB2-Sensors

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás


REV: 2

Uva


31/10/2024

10:24:57

















7/9

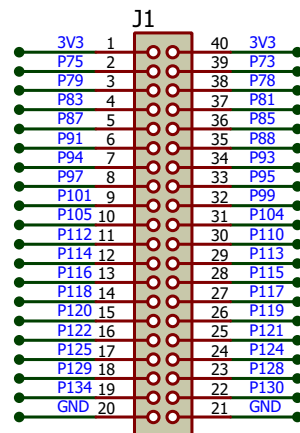

M20-6102045
CONN-DIL40-ROUND

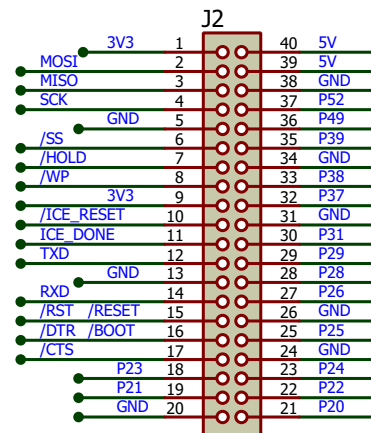

M20-6102045
CONN-DIL40-ROUND

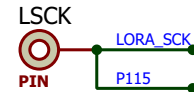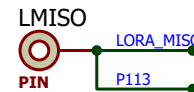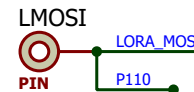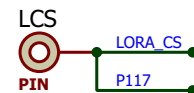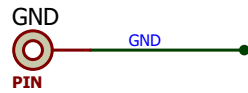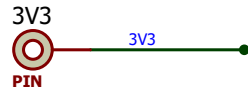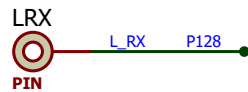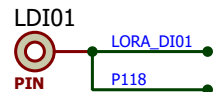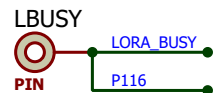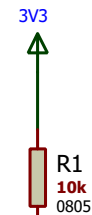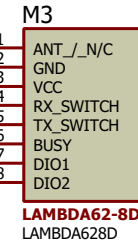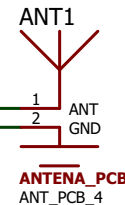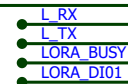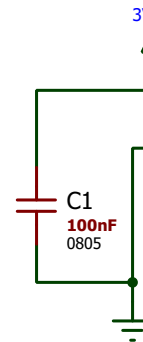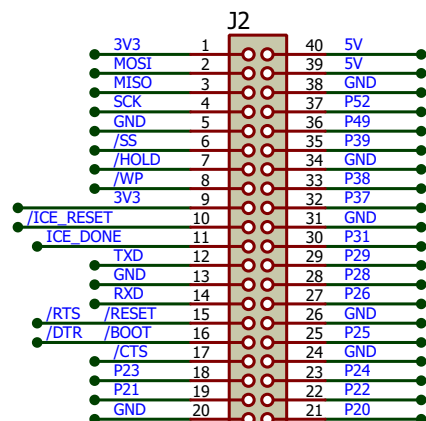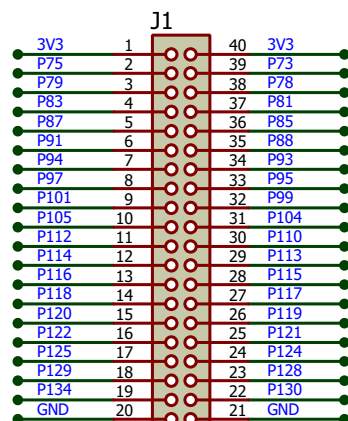

Taller Proyectos 1. Datalogger

USB-Power
PCB3-Wireless

G2-S.Ortega A.González V.Lechón O.Viñarás

REV: 2

Uva

31/10/2024

10:24:57

9/9